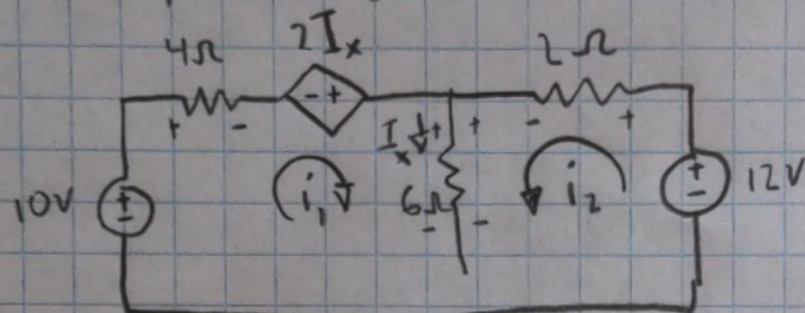


6.1) Find i_1 and i_2 

$$I_x = 6\Omega i_1 + 6\Omega i_2$$

Mesh i_1 :

$$(-10V + 4\Omega i_1 - 2(6(i_1 + i_2)) + 6(i_1 + i_2) = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$4i_1 - 12i_1 - 12i_2 + 6i_1 + 6i_2 = 10A$$

$$-2i_1 - 6i_2 = 10A$$

$$A^{-1}b = x$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Mesh i_2 :


$$(-12V + 2\Omega i_2 + 6(i_1 + i_2) = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$2i_2 + 6i_1 + 6i_2 = 12A$$

$$6i_1 + 8i_2 = 12A$$

$$A^{-1}b = x$$

$$X = \begin{bmatrix} 7.6 \\ -4.2 \end{bmatrix}$$

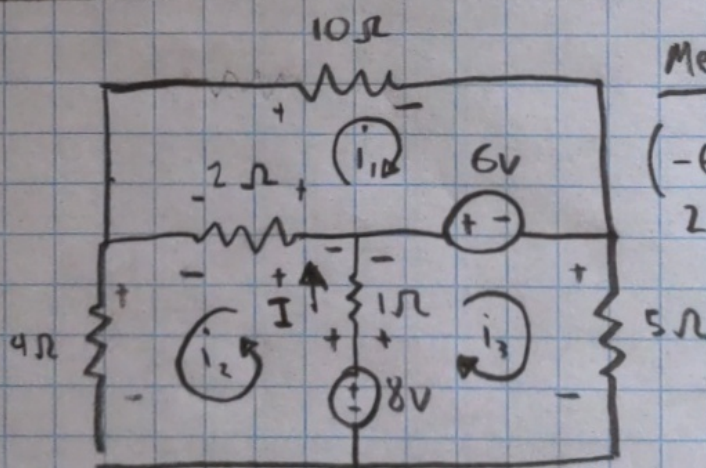6.2) Find I Mesh i_1 :

$$(-6V + 2\Omega(i_1 + i_2) + 10\Omega i_1 = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$2i_1 + 2i_2 + 10i_1 = 6A$$

$$12i_1 + 2i_2 = 6A$$

Mesh i_2 :

$$(2(i_1 + i_2) + 4\Omega i_2 - 8V + i_2 + i_3 = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$2i_1 + 2i_2 + 4i_2 + i_2 + i_3 = 8A$$

$$2i_1 + 7i_2 + i_3 = 8A$$

Mesh i_3 :

$$(6V + 5\Omega i_3 - 8V + i_2 + i_3 = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$i_2 + 6i_3 = 2A$$

$$I = i_1 + i_2$$

$$A^{-1}b = x$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 2 & 0 \\ 2 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0.329 \\ 1.026 \\ 0.162 \end{bmatrix}$$

$$I = 1.188A$$

Chris Hunt

6.3) Find I



KCL:
@ A) $i_2 + 3 = i_3$
 $-i_2 + i_3 = 3A$

Supermesh:

$$(12V + 5\Omega i_2 + i_2 - i_1 + 4(i_3 - i_1) = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$-5i_1 + 6i_2 + 4i_3 = -12A$$

Mesh i_1 :

$$(6V + 4(i_1 - i_3) + i_1 - i_2 + 2\Omega i_1 = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$4i_1 - 4i_3 + i_1 - i_2 + 2i_1 = -6A$$

$$7i_1 - i_2 - 4i_3 = -6A$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -5 & 6 & 4 \\ 7 & -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -12 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{V} A^{-1} b = X$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.333 \\ -3.067 \\ -0.067 \end{bmatrix} A$$


\downarrow

$$I = i_2 - i_1$$

$$\boxed{I = -1.734 A}$$

Chris Hunt

6.4) Find V_b, I

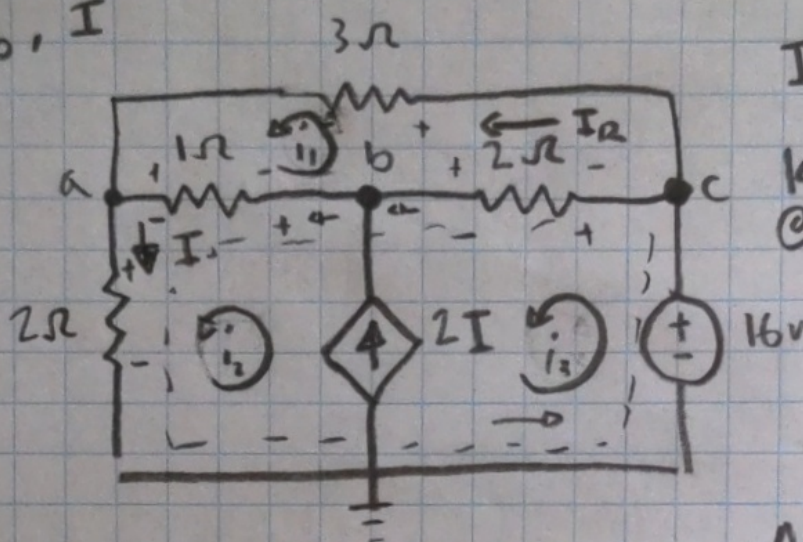

$$I = i_2$$

KCL:

$$\text{@ } b) 2I + i_3 = i_2$$

$$2(i_2) + i_3 = i_2$$

$$i_2 + i_3 = 0$$

Mesh i_1)

$$(3\Omega i_1 + i_1 - i_2 + 2\Omega(i_1 - i_3) = 0) \frac{1}{\Omega}$$

$$6i_1 - i_2 - 2i_3 = 0A$$

$$\begin{matrix} A & x & b \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 6 & -1 & -2 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 16 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\downarrow A \cdot b = x$$

Supermesh)

$$(-16V + 2\Omega(i_3 - i_1) + i_2 - i_1 + 2i_2 = 0) \frac{1}{\Omega}$$

$$-3i_1 + 3i_2 + 2i_3 = 16A$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.778 \\ 10.667 \\ -10.667 \end{bmatrix}$$

$$V_c = 16V$$

$$V_b = V_c - 2\Omega \cdot I_R$$


$$I_R = i_1 + i_3$$

$$V_b = 16V - 2\Omega(-12.445A)$$

$$\boxed{V_b = 40.89V \quad I = 10.667A}$$

Chris Hunt

6.5) Find V_o

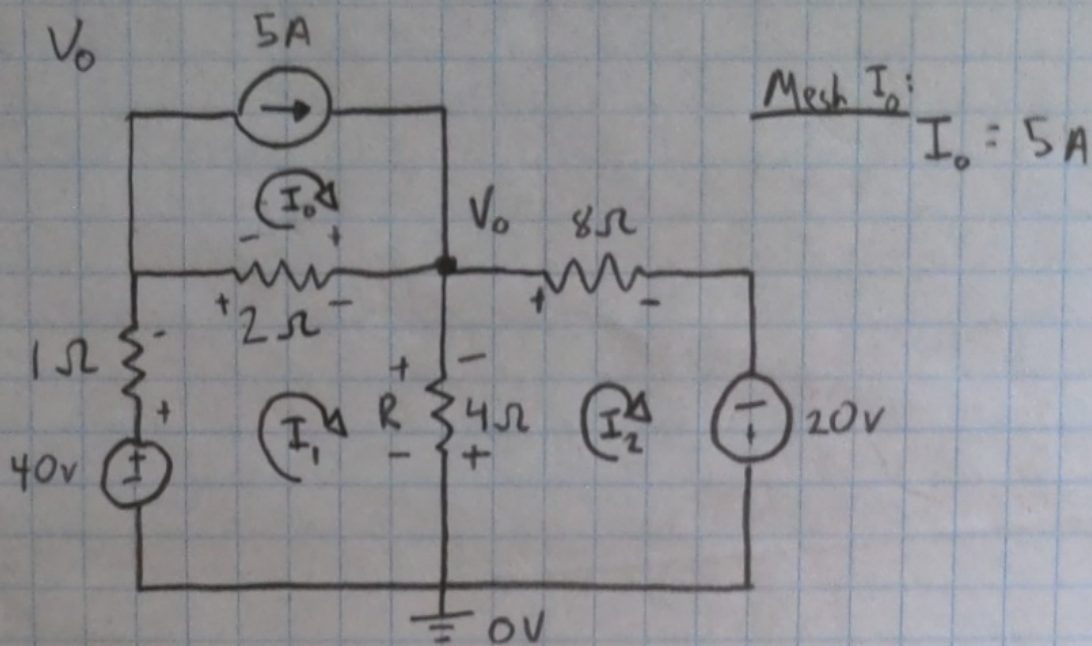

Mesh I_1 : $(-40V + 1\Omega I_1 + 2\Omega(I_1 - I_o) + 4\Omega(I_1 - I_2) = 0) \frac{1}{1\Omega}$

$$I_1 + 2I_1 - 2I_o + 4I_1 - 4I_2 = 40A$$

$$7I_1 - 10A - 4I_2 = 40A \rightarrow 7I_1 - 4I_2 = 50A$$

Mesh I_2 : $(4\Omega(I_2 - I_1) + 8\Omega I_2 - 20V = 0) \frac{1}{1\Omega}$

$$4I_2 - 4I_1 + 8I_2 = 20A \rightarrow -4I_1 + 12I_2 = 20A$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -4 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 20 \end{bmatrix} A \quad A^{-1}b = X \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} A$$

$$V_o = 0 + R \cdot (I_1 - I_2)$$

$$V_o = 4\Omega \cdot 5A$$

$$V_o = 20V$$