
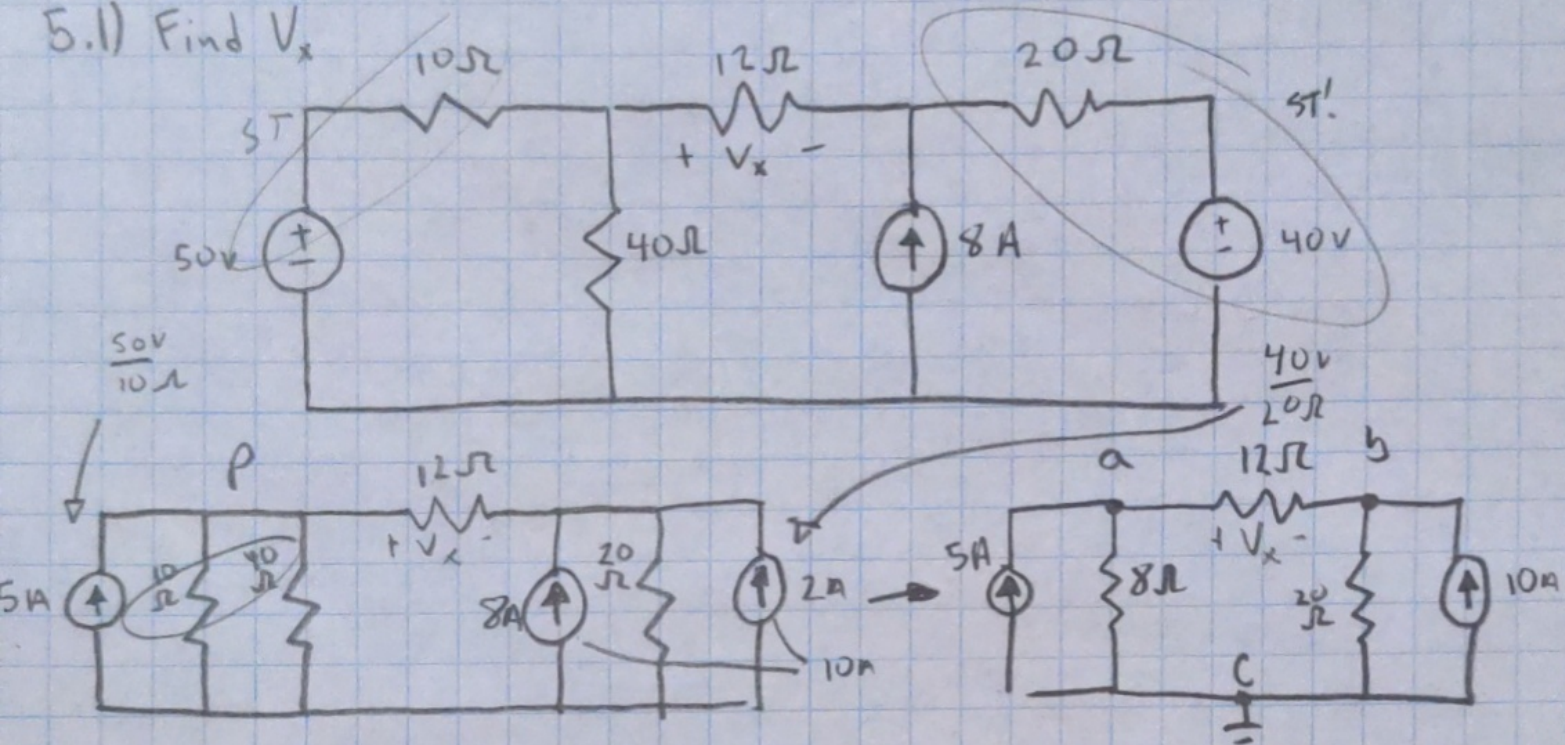


5.1) Find V_x 


Superposition:

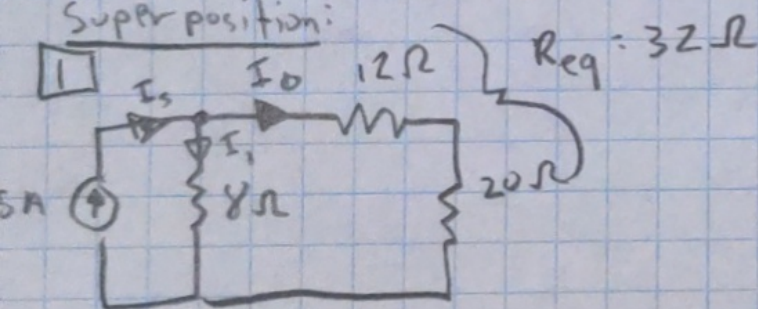

$$I_o = 5A \left(\frac{8\Omega}{40\Omega} \right)$$

$$I_o = 1A$$
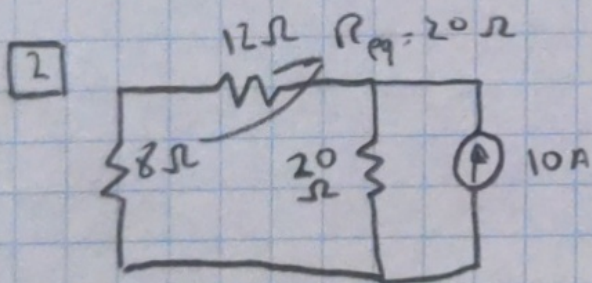
$$V_{o1} = 1A \cdot 12\Omega \rightarrow V_{o1} = 12V$$



$$I_o = 10A \left(\frac{20\Omega}{40\Omega} \right)$$


$$I_o = 5A$$

$$V_{o2} = 5A \cdot 12\Omega \rightarrow V_{o2} = 60V$$

$$V_x = V_{o1} - V_{o2} \rightarrow \boxed{V_x = -48V}$$

Chris Hunt

5.2) Find V_a and V_b

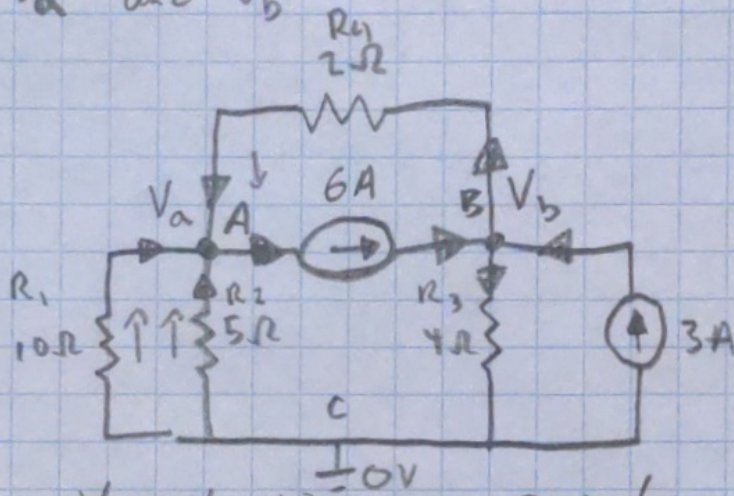

$$\textcircled{A}) \quad 6A = \frac{-V_a}{10\Omega} - \frac{V_a}{5\Omega} + \frac{V_b - V_a}{2\Omega} \quad \text{10V}$$

$$\textcircled{B}) \quad (6A + 3A) = \frac{V_b - V_a}{2\Omega} + \frac{V_b}{4\Omega}$$

$$60V = -V_a - 2V_a + 5V_b - 5V_a$$

$$36V = 2V_b - 2V_a + V_b$$

$$60V = -8V_a + 5V_b$$

$$36V = -2V_a + 3V_b$$

$$+ (-4 \cdot \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 36 \end{bmatrix})$$

$$\frac{-7V_b = -84}{-7} \quad \frac{-84}{-7}$$


→

$$V_b = 12V$$

$$V_a = 0V$$

Chris Hunt

5.3) Find V_a , V_b , V_c

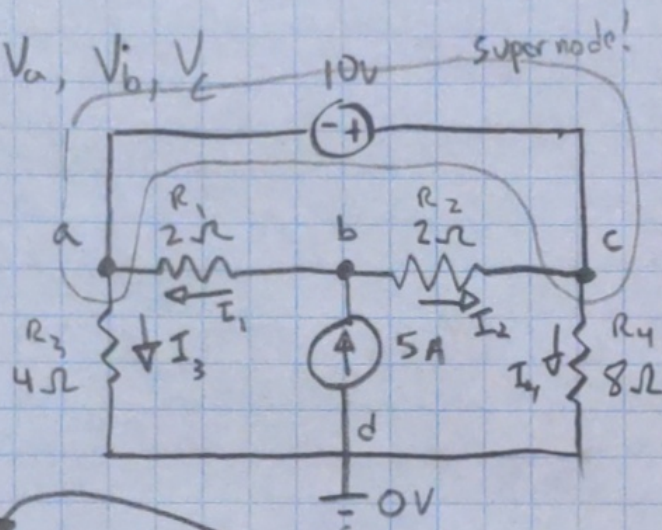

@ Supernode voltage diff:

$$V_c = V_a + 10V$$

$$10V = V_c - V_a$$

@ supernode: $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

@ b: $5A = I_1 + I_2$

$$\left(5A = \frac{V_a}{4\Omega} + \frac{V_c}{8\Omega} \right) 8\Omega$$

$$40V = 2V_a + V_c$$

$$\left(5A = \frac{V_b - V_a}{2\Omega} + \frac{V_b - V_c}{2\Omega} \right) 2\Omega$$

$$10V = V_b - V_a + V_b - V_c$$

$$10V = -V_a + 2V_b - V_c$$


$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A^{-1}B = X$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10V \\ 20V \\ 20V \end{bmatrix}$$

Chris Hunt

5.4) Find V_o

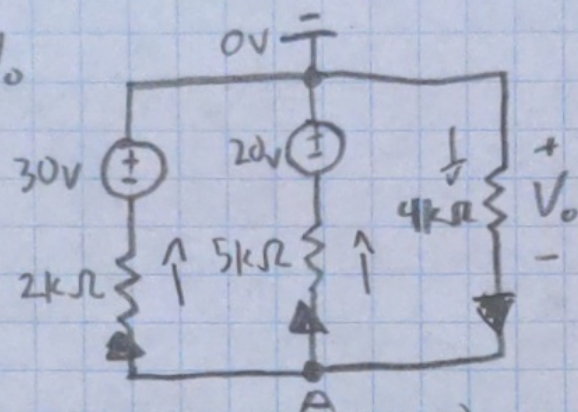

$$@A: \left(\frac{0 - V_a}{4k\Omega} + \frac{V_a + 20V}{5k\Omega} + \frac{V_a + 30V}{2k\Omega} \right) 20k\Omega$$

$$-5V_a = 4V_a + 80V + 10V_a + 300V$$

$-4V_a \qquad -10V_a$

$$-14V_a = 380V \rightarrow V_a = -20V$$


$$V_o = 0 - V_a$$

$$V_o = 0 - (-20V)$$

$$\boxed{V_o = 20V}$$

Chris Hunt

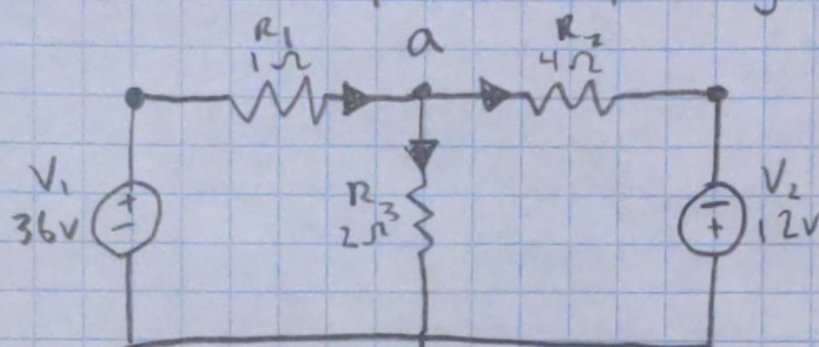5.5) Find V_a and the power dissipated by each resistor.



$$c) \left(\frac{36V - V_a}{1\Omega} = \frac{V_a + 12V}{4\Omega} + \frac{V_a}{2\Omega} \right) 4\Omega$$

$$144V - 4V_a = V_a + 12V + 2V_a$$

$$132V = 7V_a \rightarrow V_a = \frac{132}{7} V$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P_1 = \frac{(36 - \frac{132}{7})^2}{1}$$

$$P_1 = 293.88 W$$

$$P_2 = \frac{(\frac{132}{7} - (-12))^2}{4}$$


$$P_2 = 238 W$$

$$P_3 = \frac{(\frac{132}{7} - 0)^2}{2}$$

$$P_3 = 177.8 W$$

Chris Hunt

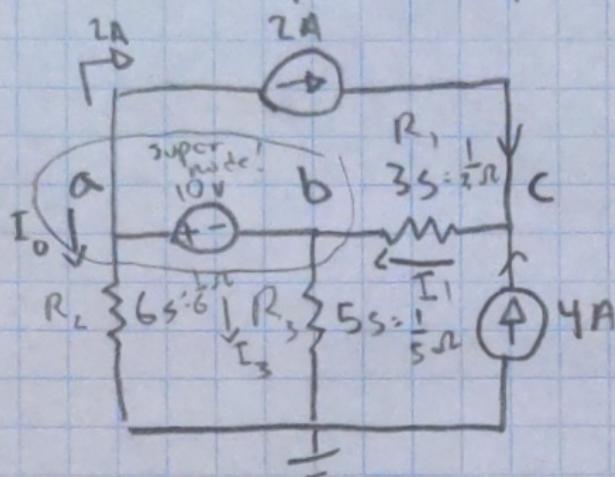5.6) Find i_o and the power dissipated in each resistor.



Supernode.

$$V_a = V_b + 10V$$

$$10 = V_a - V_b$$

@ supernode:

$$\left(\frac{V_c - V_b}{\frac{1}{3}S} \right) = 2A + \frac{V_a}{\frac{1}{6}S} + \frac{V_b}{\frac{1}{5}S} \quad | \cdot 1S$$

$$6A = \left(\frac{V_c - V_b}{\frac{1}{3}S} \right) \cdot 1S$$

$$6V = 3V_c - 3V_b$$

$$3V_c - 3V_b = 2V + 6V_a + 5V_b$$

$$-6V_a - 8V_b + 3V_c = 2V$$

$$\begin{bmatrix} -6 & -8 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$I_b = \frac{V_a - 0}{R}$$

$$I_o = \frac{4.91}{\frac{1}{6}}$$

$$I_o = 29.5A$$

$$P_1 = \frac{(V_c - V_b)^2}{R_1} = 12W$$

$$P_2 = \frac{V_a^2}{R_2} = 144.6W$$

$$P_3 = \frac{V_b^2}{R_3} = 129.5W$$