



Variables

$$R_1 = 1k\Omega \quad V_s = 15V$$

$$R_2 = 3k\Omega \quad V_x = \text{Dep.}$$

$$R_3 = \text{Ind.} \quad V_y = \text{Dep.}$$

$$I_1 = \text{Dep.} \quad I_2 = \text{Dep.} \quad I_3 = \text{Dep.}$$

$$R_{\text{tot}} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

KCL:

$$a) \quad I_1 = I_2 + I_3 \quad b) \quad V_s = V_x + V_y$$

KVL:

Find  $V_x(R_3)$  using Ohm's Law:

$$I_1 = \frac{V_s}{R_{\text{tot}}} = \frac{V_x}{R_1} \Rightarrow \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_s}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}} \Rightarrow V_x(R_3) = \frac{V_s \cdot R_1}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}$$

Find  $V_y(R_3)$  using KVL and substitution:

$$V_s = V_x + V_y \Rightarrow V_y = V_s - V_x \Rightarrow V_y(R_3) = V_s - \frac{V_s \cdot R_1}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}$$

Find  $I_1(R_3)$ ,  $I_2(R_3)$ , and  $I_3(R_3)$  using KCL and substitution:

$$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_1(R_3) = \frac{V_x(R_3)}{R_2} + \frac{V_y(R_3)}{R_3}$$

$$\downarrow$$

$$I_2 = I_1 - I_3 \Rightarrow I_2(R_3) = \frac{V_x(R_3)}{R_1} - \frac{V_y(R_3)}{R_3}$$

$$\downarrow$$

$$I_3 = I_1 - I_2 \Rightarrow I_3(R_3) = \frac{V_x(R_3)}{R_1} - \frac{V_y(R_3)}{R_2}$$