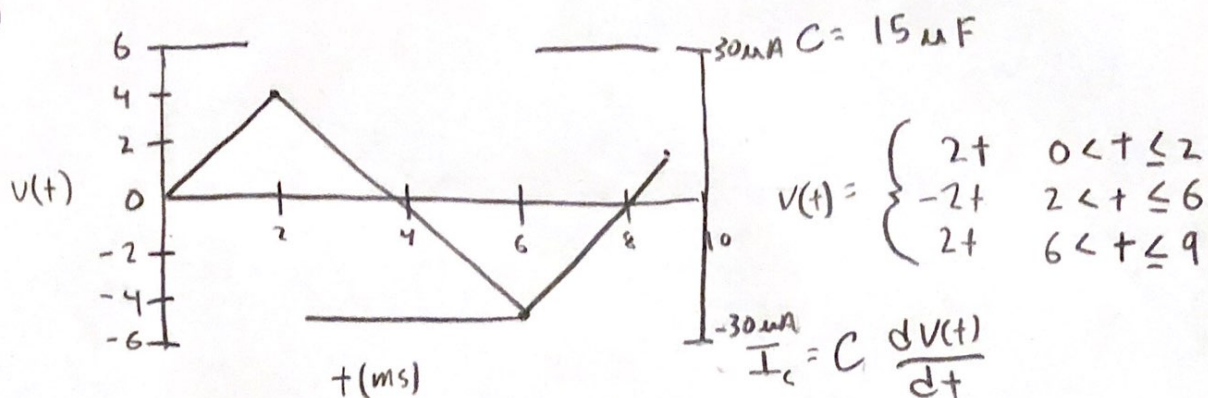


10.1)



$$I_c = \begin{cases} 30\mu A & 0 < t \leq 2 \\ -30\mu A & 2 < t \leq 6 \\ 30\mu A & 6 < t \leq 9 \end{cases}$$

10.2) Find voltage across a capacitor at $t = 800\text{ms}$

$$V_0 = 5\text{V at } t = 0 \quad C = 480\mu\text{F} \quad I_c(t) = 30t\text{ mA}$$

$$V(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I_c(t) dt + V_0$$

$$V(.8\text{s}) = \frac{1}{C} \int_0^{.8} 30t dt + V_0$$




$$V(.8\text{s}) = \frac{30 \times 10^{-6}}{480 \times 10^{-6}} \int_0^{.8} t dt + 5\text{V}$$

$$V(.8\text{s}) = .0625 \cdot \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^{.8} + 5$$

$$\boxed{V(.8\text{s}) = 5.02\text{V}}$$








Chris Hunt

10.3) Determine Equivalent Capacitance

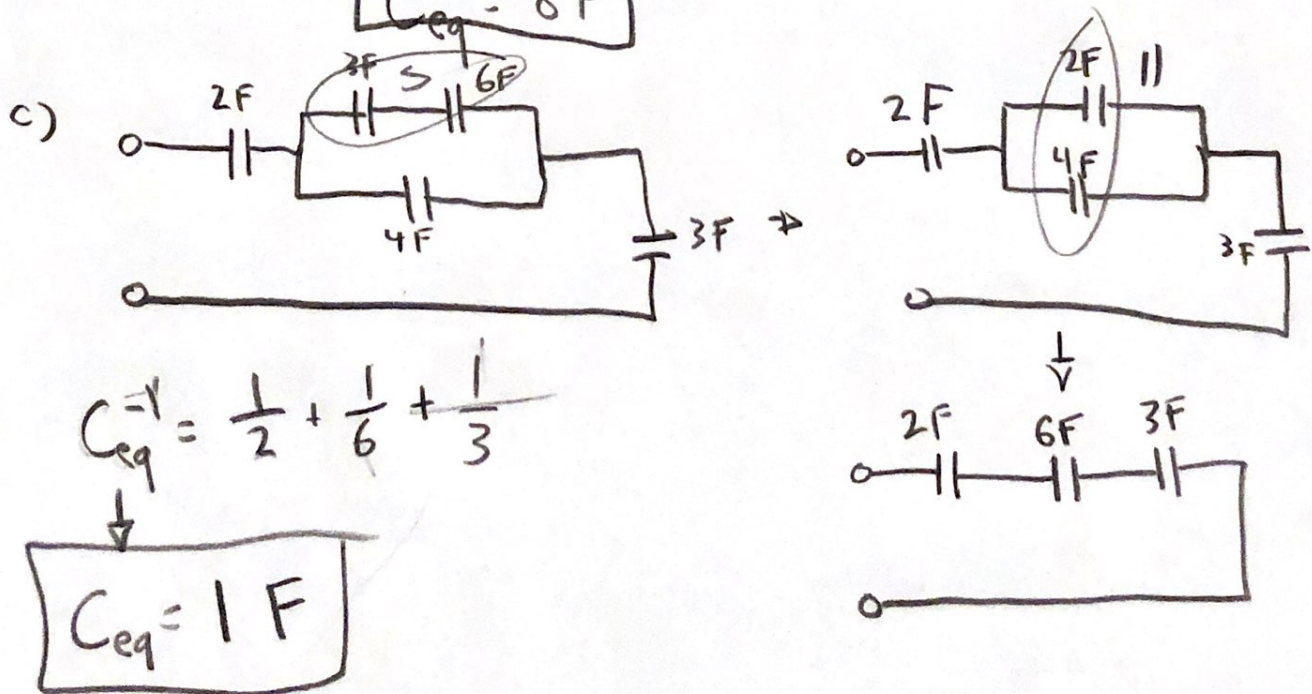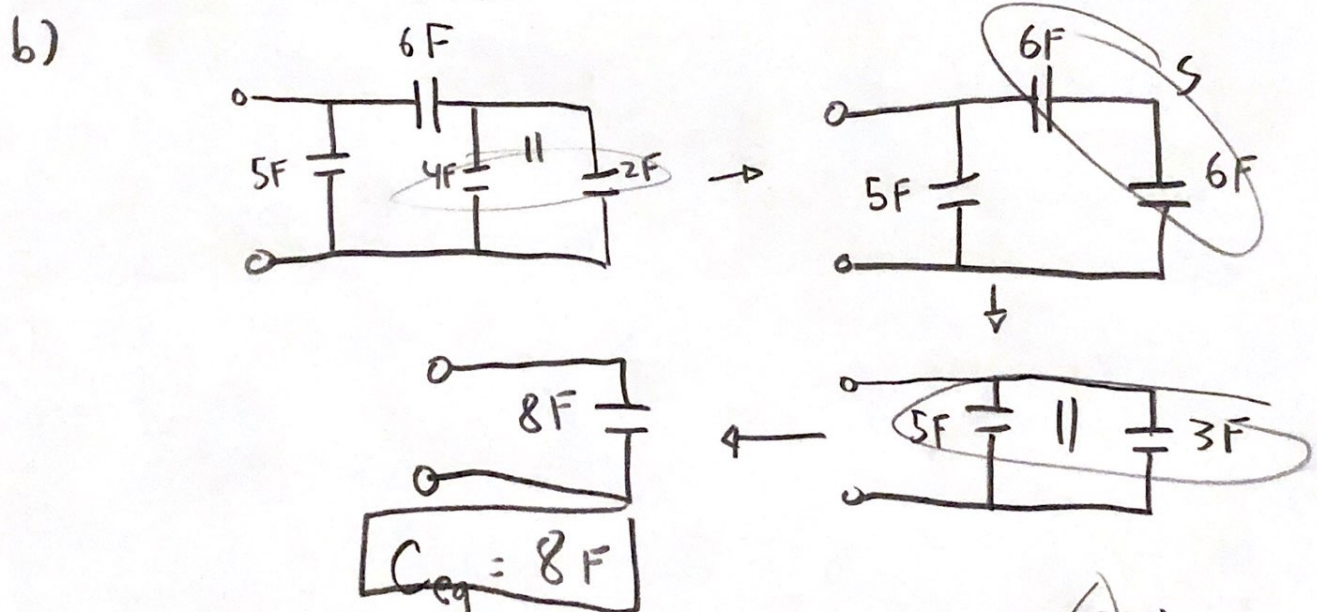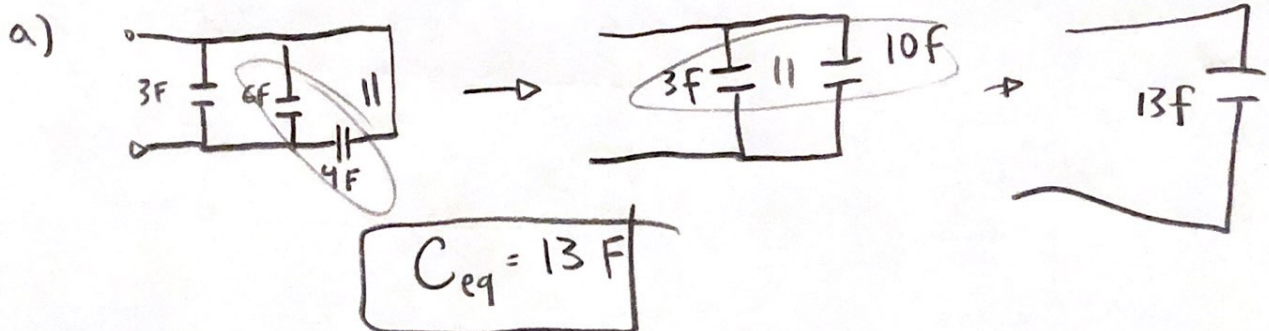

Chris Hunt

10.4) Find C_{eq} in μF

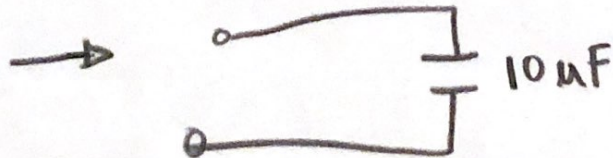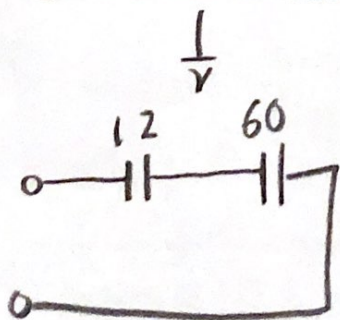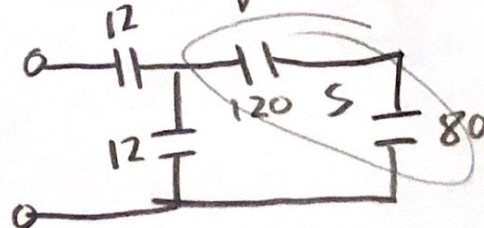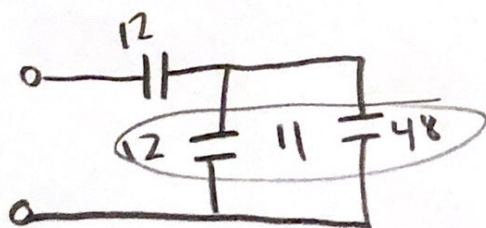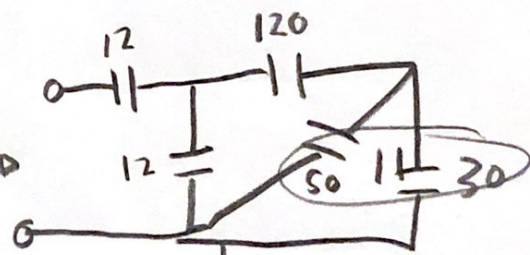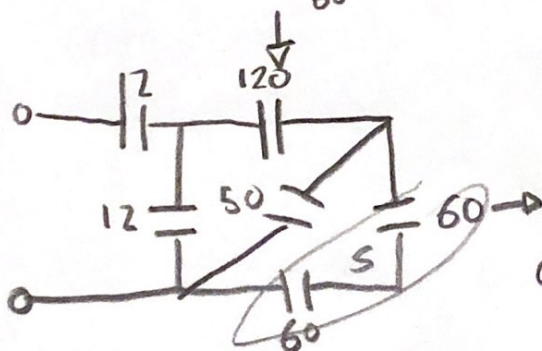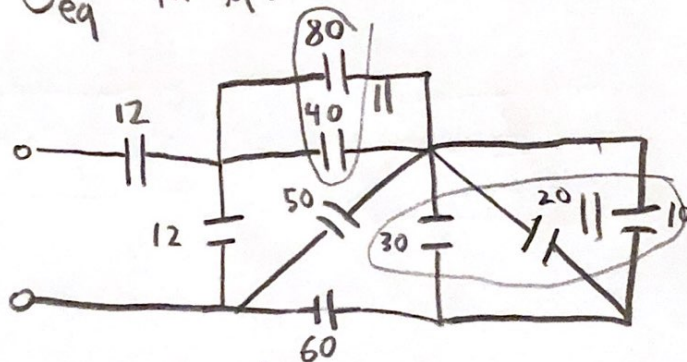

$$C_{eq} = 10 \mu F$$

Chris Hunt

10.5) Find $V(t)$

$t > 0$

$L = 40 \text{ mH}$

$$I_L(t) = t e^{-2t} \text{ A}$$

$$V(t) = \frac{1}{L} \int t e^{-2t} dt \rightarrow \text{Integration by parts } \int u \cdot dv = uv - \int v du$$

$$u = t \quad dv = e^{-2t} dt$$

$$du = 1 dt \quad v = -\frac{1}{2} e^{-2t} \rightarrow \int t e^{-2t} dt = t \cdot -\frac{1}{2} e^{-2t} - \int -\frac{1}{2} e^{-2t} dt$$

$$-\frac{1}{2} t e^{-2t} + \frac{1}{2} \int e^{-2t} dt \rightarrow -\frac{1}{2} t e^{-2t} - \frac{1}{4} e^{-2t} = I_L(t)$$

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{40 \times 10^{-3}} = 25$$

$$V(t) = -12.5 t e^{-2t} - 6.25 e^{-2t} \text{ V}$$

10.6) Find V at 1, 3, 5, 7 ms

$L = .002 \text{ H}$

$$V(.001) = \frac{1}{.002} \int 5t dt$$

$$V(.001) = \frac{1}{.002} \cdot 5 \rightarrow V(.001) = 2500 \text{ V}$$

$$V(.003) = \frac{1}{.002} \cdot 0 \rightarrow V(.003) = 0 \text{ V}$$


$$V(.005) = \frac{1}{.002} \cdot -5 \rightarrow V(.005) = -2500 \text{ V}$$

$$V(.007) = \frac{1}{.002} \cdot 0 \rightarrow V(.007) = 0 \text{ V}$$


$$I_L(t) = \begin{cases} 5t & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ 0 & 2 \leq t < 4 \text{ ms} \\ -5t & 4 \leq t < 6 \text{ ms} \\ 0 & t \geq 6 \text{ ms} \end{cases}$$

Chris Hunt

10.7) Find L_{eq}

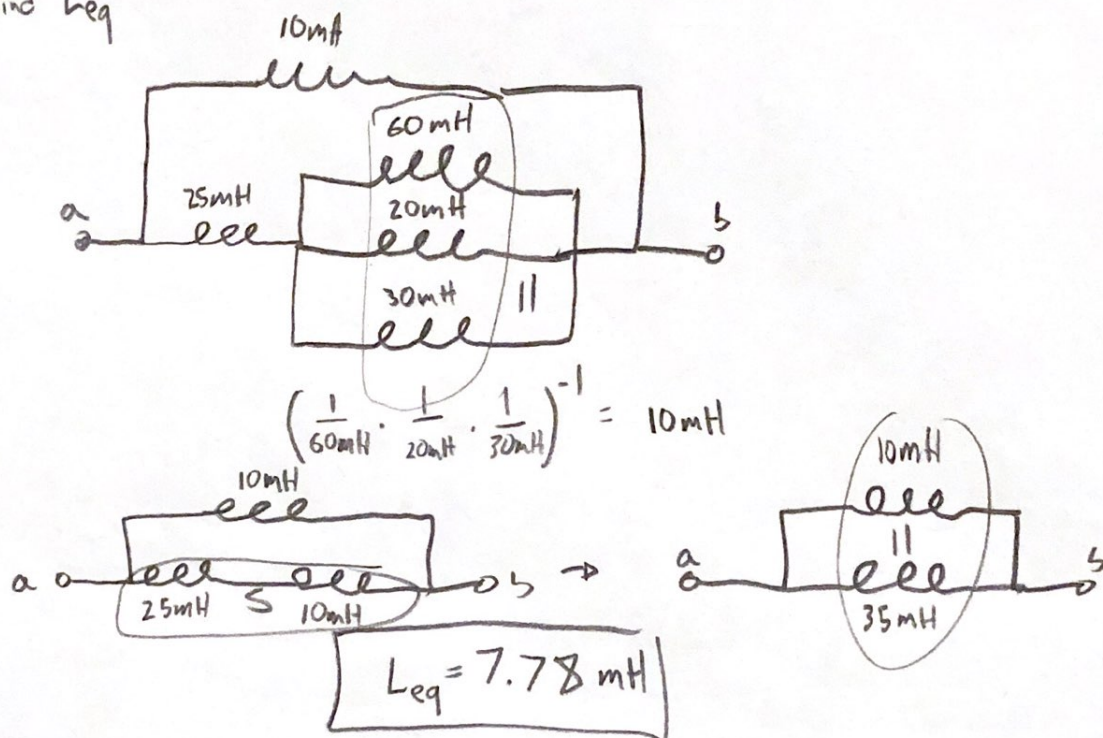


10.8) Find L_{eq}

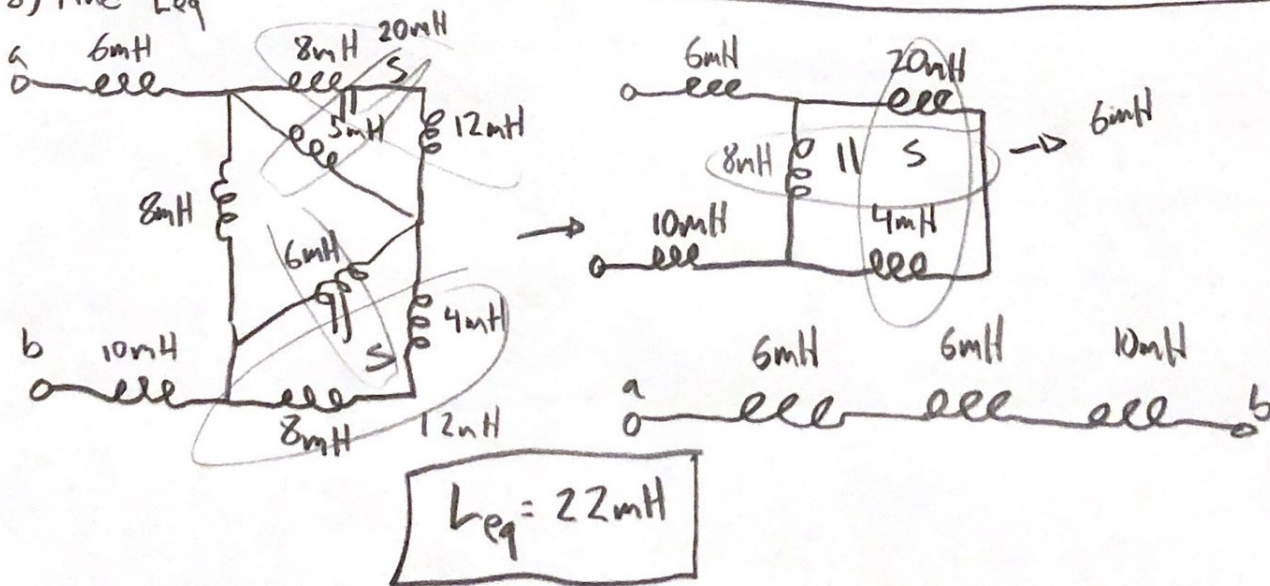


Chris Hunt

10.9) Find V_a

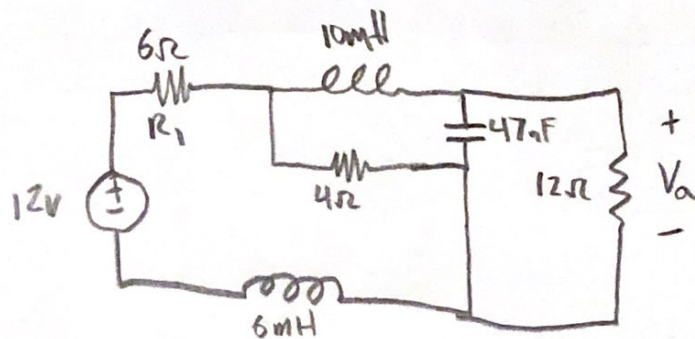

Inductors at constant current
act as short circuits.

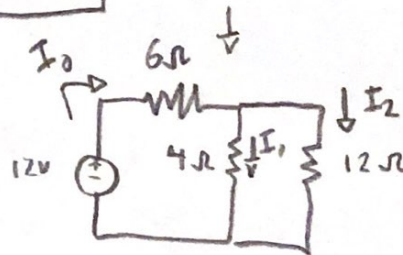Capacitors at constant voltage
act as open circuits.



$$R_{eq} = 6\Omega + 4\Omega \parallel 12\Omega$$

$$R_{eq} = 9\Omega$$

$$I_0 = \frac{12V}{9\Omega} \rightarrow I_0 = \frac{4}{3}A$$

$$V_a = 12 \left(\frac{3}{4} \right)$$

$$V_a = 4V$$