
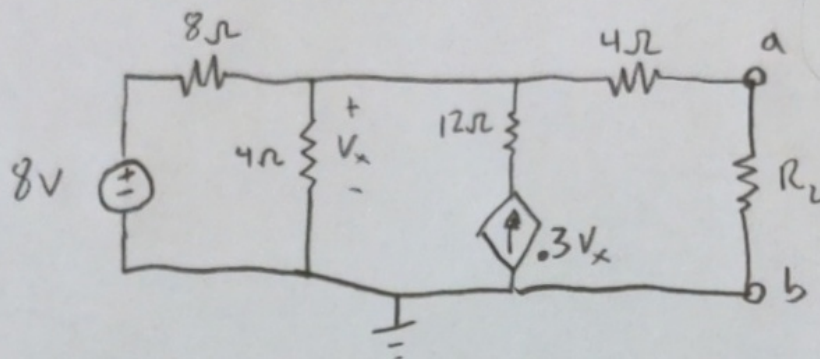


1. Find the Norton Equivalent

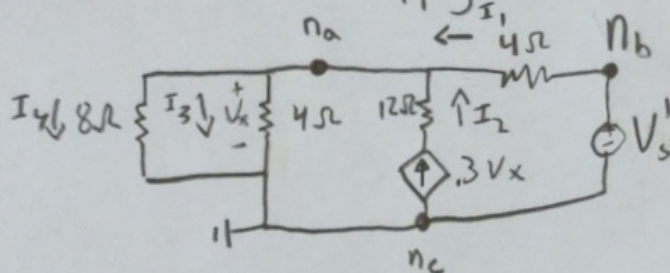

R_N) Since there is a dependant current source we must turn off the independent source and apply a 1V source between a and b.



$$V_{nb} = 1V \quad V_{nc} = 0V$$

$$\text{Find } V_{na} \quad V_{na} = V_x$$

(a) n_a)

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \quad I_2 = 0.3V_{na}$$

$$I_1 + 0.3V_{na} = I_3 + I_4 \rightarrow \left(\frac{1 - V_{na}}{4\Omega} + 0.3V_{na} = \frac{V_{na} - 0}{4\Omega} + \frac{V_{na} - 0}{8\Omega} \right) 8\Omega$$

$$2 - 2V_{na} + 2.4V_{na} = 2V_{na} + V_{na} \rightarrow 2 + 0.4V_{na} = 3V_{na}$$

$$2 = 2.6V_{na} \rightarrow V_{na} = \frac{1}{1.3} V$$

$$I'_s = \frac{1V - \frac{1}{1.3} V}{4\Omega} \rightarrow I'_s = 57.7 \text{ mA}$$


$$R_N = \frac{V'_s}{I'_s}$$

$$R_N = 17.33 \Omega$$

$$I_N \rightarrow$$

Chris Hunt

1. I_N

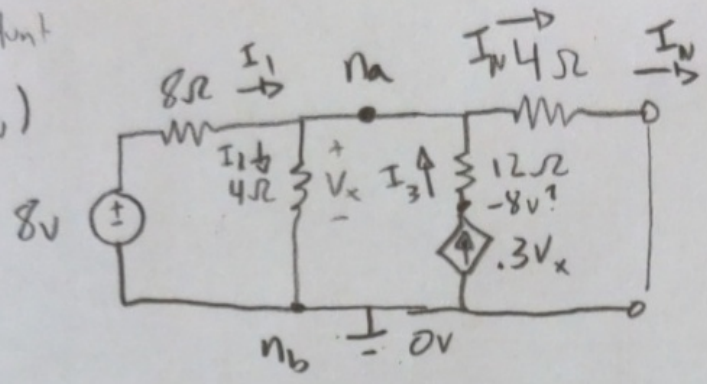

@ n_a) $I_1 + I_3 = I_N + I_2$

$I_N = I_1 + I_3 - I_2$

$\left(\frac{V_{na}}{4\Omega} = \frac{8 - V_{na}}{8\Omega} + \frac{.3V_{na}}{12\Omega} - \frac{V_{na}}{4\Omega} \right) 8\Omega$


$2V_{na} = 8 - V_{na} + 2.4V_{na} - 2V_{na}$

$8V = 2.6V_{na} \rightarrow V_{na} = \frac{4}{1.3}$

$I_N = \frac{4}{1.3} \frac{V}{4\Omega}$

$I_N = 769.23 \text{ mA}$


$R_N = 17.33 \Omega$

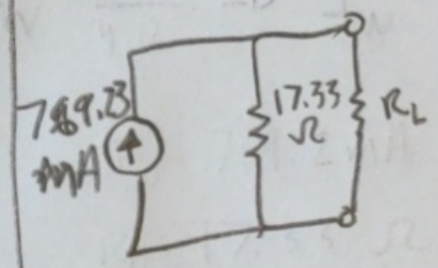

Chris Hunt

2. $V_c(t) = 20 - 10t^2 \text{ V}$

$C = 220 \mu\text{F}$

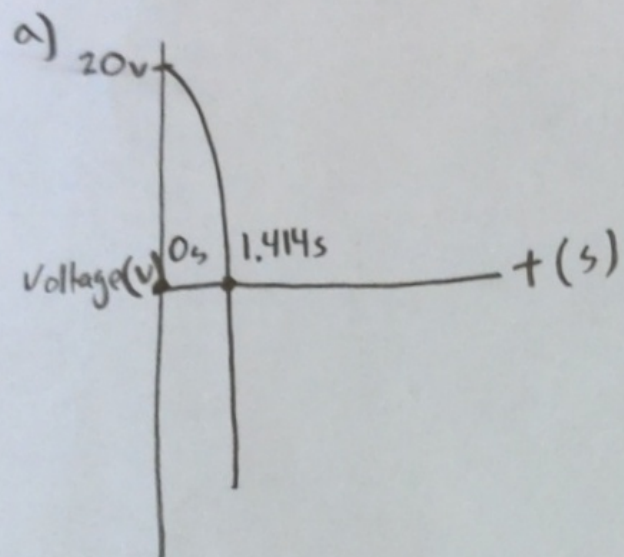

b) $I_c = C \frac{dV_c(t)}{dt}$

$\frac{dV_c(t)}{dt} = -20t$

$I_c = 220 \mu\text{F} \cdot -20t \text{ V}$

$I_c(3) = 220 \mu\text{F} \cdot -20(3) \text{ V}$

$I_c(3) = -13.2 \text{ mA}$

c) $p = C v \left(\frac{dv}{dt} \right) \rightarrow p(3) = -13.2 \text{ mA} (20 - 10 \cdot 9) \text{ V}$

$p(3) = +924 \text{ mW}$

d) $p(2) = 220 \cdot 10^{-6} \cdot -20 \cdot 2 \cdot (20 - 40)$

$p(2) = +176 \text{ mW} \rightarrow$ The capacitor is adding energy to the circuit