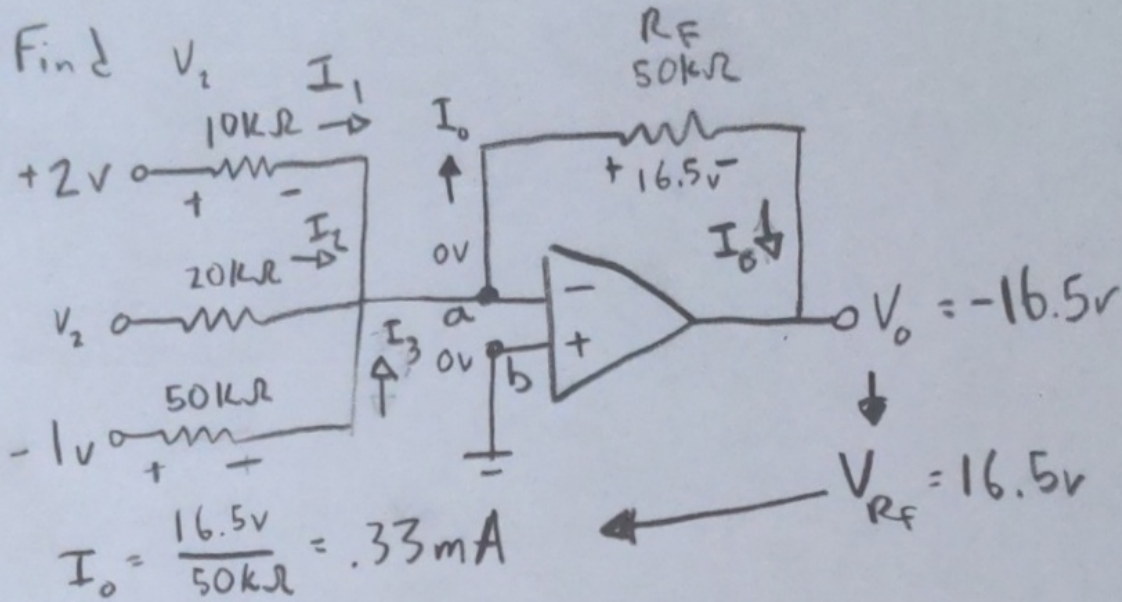


9.1) Find



@a) $I_o = I_1 + I_2 + I_3$

$$.33mA = \frac{2V}{10k\Omega} + \frac{-1V}{50k\Omega} + \frac{V_2}{20k\Omega}$$


$$- \frac{2V}{10k\Omega} + \frac{1V}{50k\Omega}$$

$$\left(\frac{V_2}{20k\Omega} = 1.5 \times 10^{-4} A \right) 20k\Omega$$

$$V_2 = 3V$$

Chris Hunt

9.2)

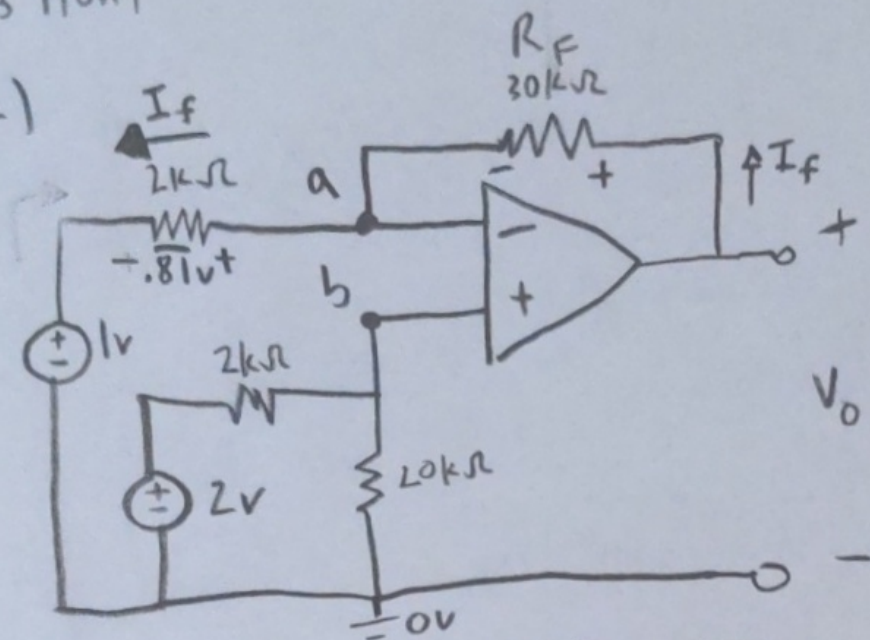

$$V_a = V_b = 2V \left(\frac{20k\Omega}{22k\Omega} \right) = 1.81V$$

$$I_f = \frac{0.81V}{2k\Omega} = 0.41mA$$

$$V_{R_F} = 30k\Omega \cdot 0.41mA$$

$$V_{R_F} = 12.3V$$

$$V_o = V_a + V_{R_F}$$

$$V_o = 1.81V + 12.3V$$


$$\boxed{V_o = 14.12V}$$

$$\text{or } V_o = 2V \left(\frac{20k\Omega}{22k\Omega} \right) \left(\frac{32k\Omega}{2k\Omega} \right) - 1V \left(\frac{30k\Omega}{2k\Omega} \right)$$

$$\boxed{V_o = 14.09V}$$

Chris Hunt

9.3) Find I_o

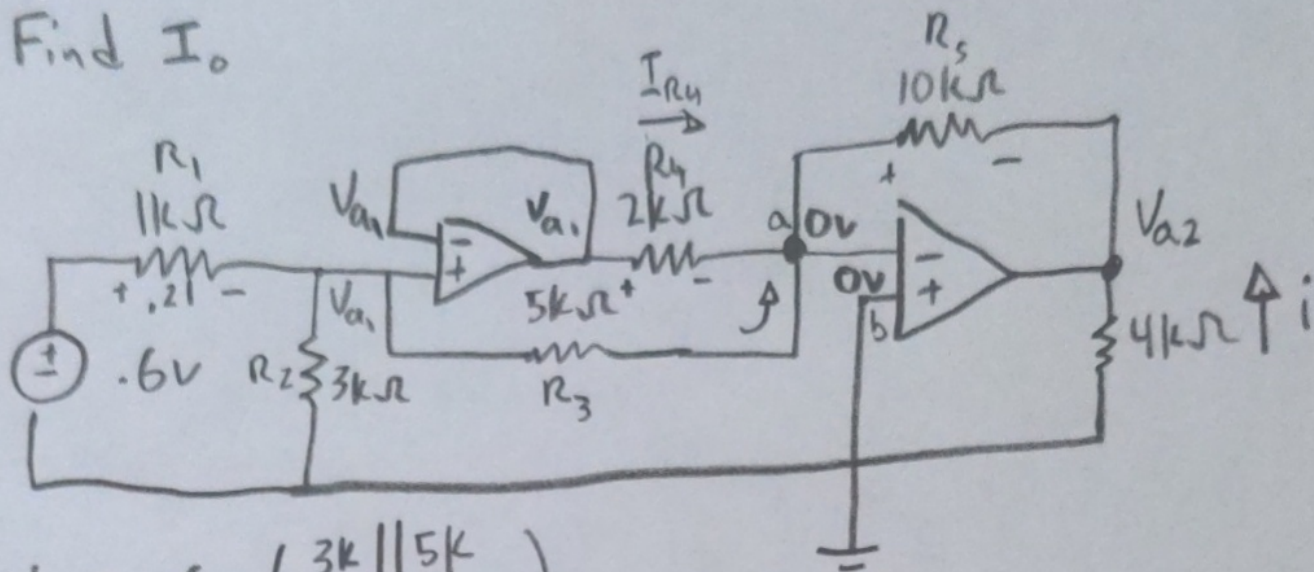

$$V_{a1} = .6v \left(\frac{3k \parallel 5k}{1k + 3k \parallel 5k} \right)$$

$$V_{a1} = .39v \quad V_{R4} = .39v \quad I_{R4} = \frac{.39v}{2k\Omega} = .195mA$$

$$I_{R1} = \frac{.21v}{1k\Omega} = .21mA$$

$$I_{R3} = .21mA \left(\frac{3k\Omega}{8k\Omega} \right) = .0788mA$$

$$I_{R5} = I_{R4} + I_{R3} \rightarrow I_{R5} = .27375mA \quad V_{R5} = 2.738V$$


$$V_{a2} = 0v - V_{R5} = -2.738V$$

$$i_o = \frac{0 - V_{a2}}{4k\Omega} \rightarrow \frac{2.738v}{4k\Omega}$$

$$i_o = .6845mA$$

Chris Hunt

9.4) Find I_o

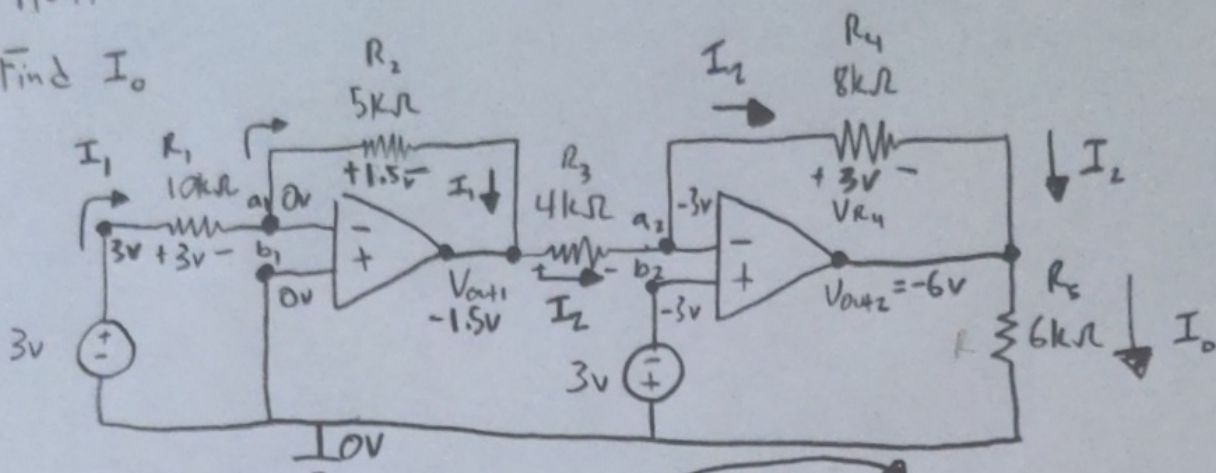

$$I_1 = \frac{3V - V_{a1}}{10k\Omega}$$

$$V_{R2} = I_1 \cdot R_2$$

$$V_{out1} = V_{a1} - V_{R2}$$

$$I_1 = \frac{3V}{10k\Omega}$$

$$\rightarrow I_1 = .3 \text{ mA}$$

$$V_{out1} = 0V - (.3 \text{ mA} \cdot 5k\Omega)$$

$$V_{out1} = -1.5V$$

$$V_{R3} = V_{out1} - V_{a2}$$

$$V_{R3} = -1.5V - (-3V)$$

$$V_{R3} = 1.5V \rightarrow I_2 = \frac{V_{R3}}{R_3} = .375 \text{ mA}$$

$$V_{R4} = I_2 \cdot R_4 \rightarrow V_{R4} = .375 \text{ mA} \cdot 8k\Omega \rightarrow V_{R4} = 3V$$

$$V_{out2} = V_{a2} - V_{R4} \rightarrow V_{out2} = -3V - 3V \rightarrow V_{out2} = -6V$$

$$I_o = \frac{V_{out2} - 0}{R_5} \rightarrow I_o = \frac{-6V}{6k\Omega} \rightarrow I_o = -1 \text{ mA}$$

Chris Hunt

9.5) Design an Op Amp circuit that performs this Function $V_o = 3V_1 - 5V_2$

Create a difference amplifier

$$V_o = \frac{R_2(1+R_1/R_2)}{R_1(1+R_3/R_4)} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$\frac{R_2(1+R_1/R_2)}{R_1(1+R_3/R_4)} = 3 \quad \text{and} \quad \frac{R_2}{R_1} = 5 \rightarrow R_2 = 5R_1$$

$$\frac{5R_1(1+R_1/R_2)}{R_1(1+R_3/R_4)} = 3 \rightarrow 5 \left(\frac{1+R_1/R_2}{1+R_3/R_4} \right) = \frac{3}{5} \rightarrow \frac{1+R_1/R_2}{1+R_3/R_4} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\frac{6}{5} R_1 V_1}{(1+R_3/R_4)} = \frac{3}{5} \rightarrow 2 = 1 + \frac{R_3}{R_4} = 1 + \frac{R_3}{R_4} \rightarrow R_3 = R_4$$

