
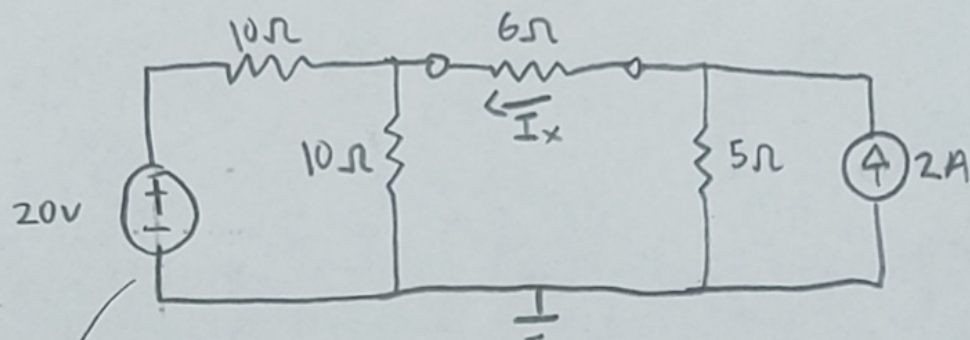


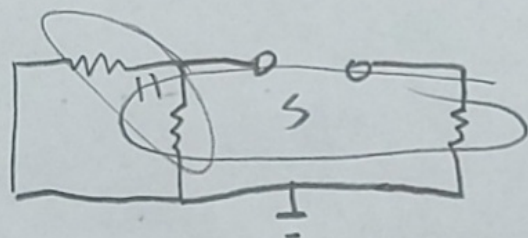8.1) Find the Thevenin equivalent at a-b and solve for I_x




R_{Th}



$$R_{Th} = 10\Omega \parallel 10\Omega + 5\Omega$$

$$R_{Th} = 10\Omega$$

V_{Th}

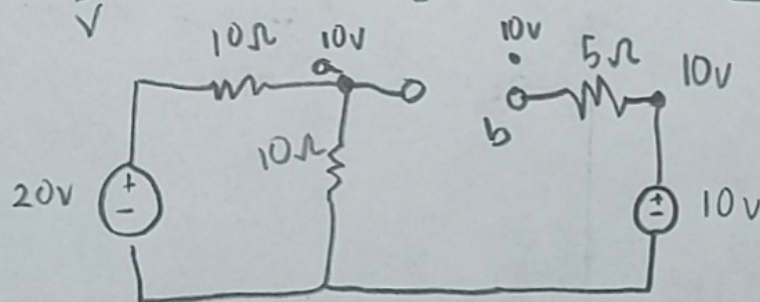


$$V_a = 20V \left(\frac{10\Omega}{20\Omega} \right) \Rightarrow V_a = 10V$$

$$V_{Th} = V_a - V_b$$

$$V_b = 10V$$


$$V_{Th} = 0V$$

$$I_x = 0A$$

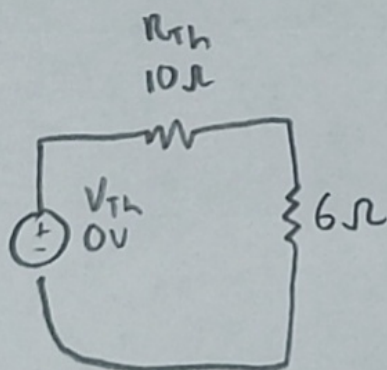

Chris Hunt

8.2) Obtain V_o

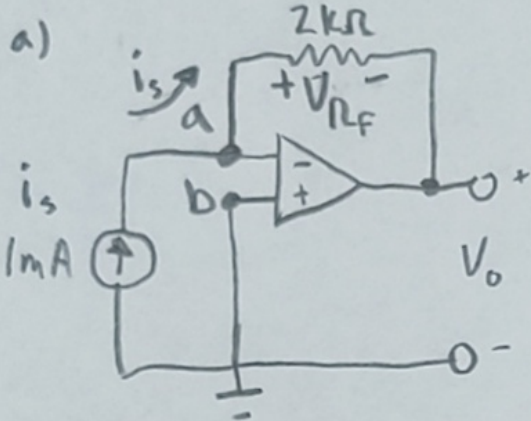


$$V_a = V_b = 0V$$

$$V_{R_F} = 1mA \cdot 2k\Omega$$

$$V_{R_F} = 2V$$
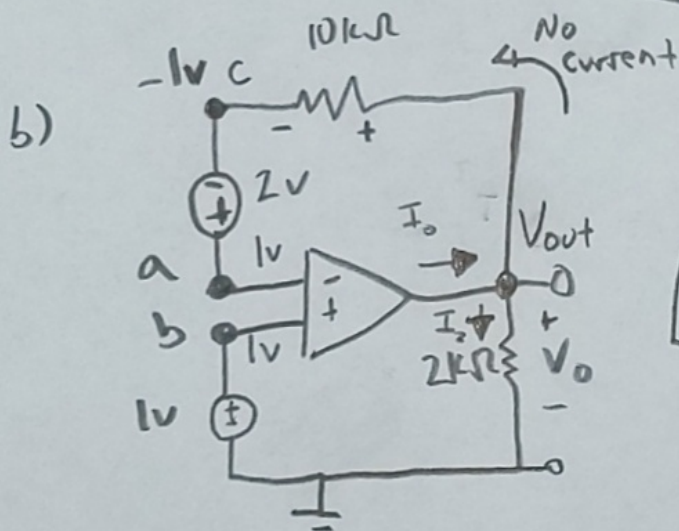
$$V_o = V_a - V_{R_F} \rightarrow \boxed{V_o = -2V}$$



$$V_a = V_b = 1V$$


$$V_c = V_{out} = -1V$$

$$\boxed{V_o = -1V}$$

$$\frac{V - (-1V)}{10k\Omega} = \frac{1V}{2k\Omega} \quad I_o$$

Chris Hunt


8.3) Find V_o

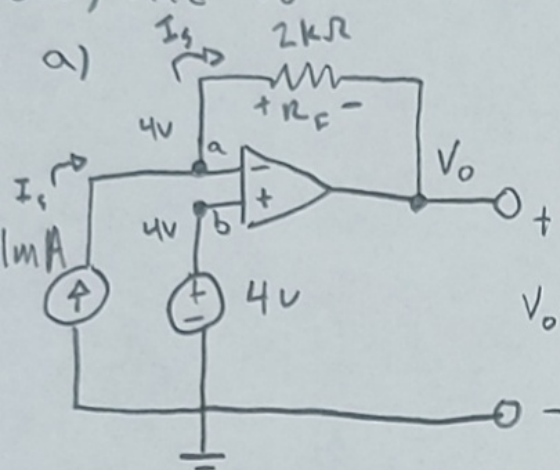

$$V_o = V_a - V_{R_F}$$


$$V_o = 4V - 1mA(2k\Omega)$$

$$V_o = 2V$$

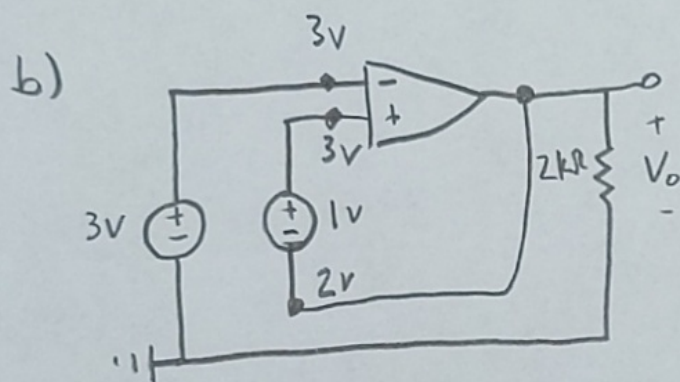

$$V_o = 3V - 1V$$

$$V_o = 2V$$

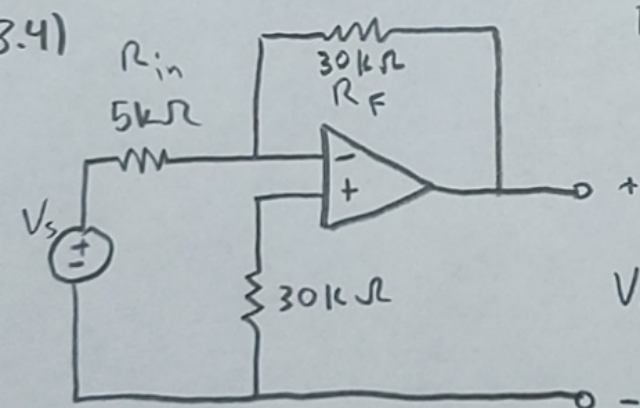

Find the voltage ratio $\frac{V_o}{V_s}$


$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_F}{R_{in}}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{30k\Omega}{5k\Omega}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = -6$$

Chris Hunt

8.5) Find V_o

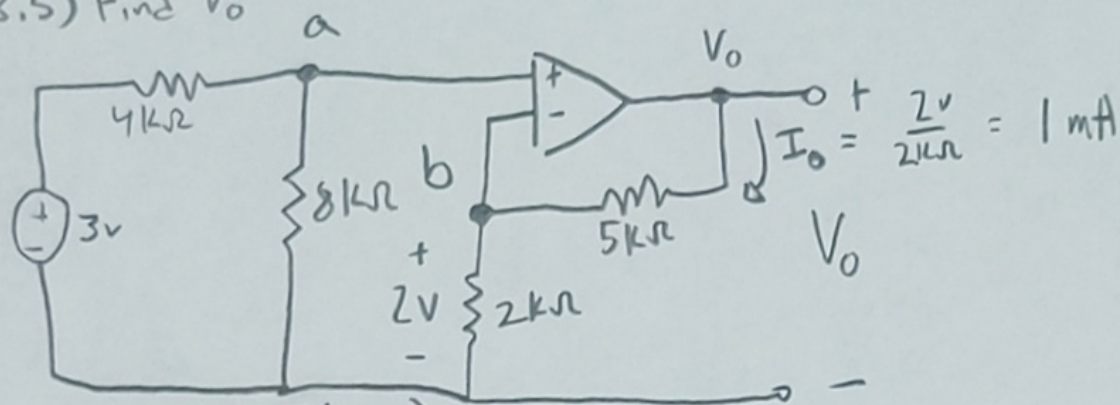

$$V_a = 3V \left(\frac{8k\Omega}{12k\Omega} \right)$$

$$V_b = 2V$$


$$V_a = 2V$$

$$V_o = V_b + 1mA \cdot 5k\Omega$$

$$V_o = 2V + 5V$$

$$\boxed{V_o = 7V}$$

8.6) Find I_o

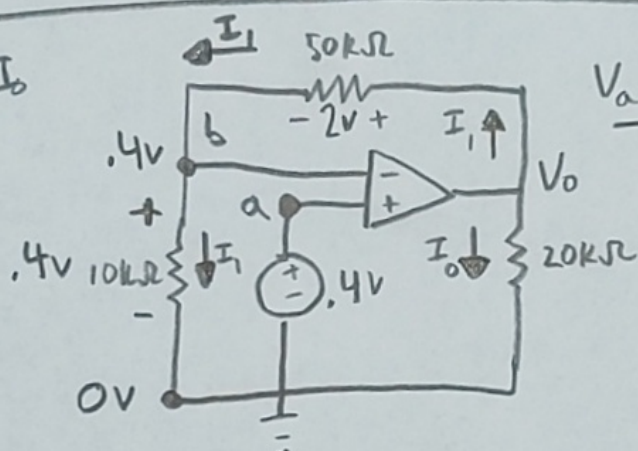

$$V_a = .4V \quad V_b = .4V$$

$$I_1 = \frac{V_b - 0}{10k\Omega}$$

$$I_1 = \frac{.4}{10k\Omega}$$

$$V_o = V_b + 40\mu A \cdot 50k\Omega \leftarrow$$

$$I_1 = 40\mu A$$

$$V_o = .4V + 2V$$

$$V_o = 2.4V \rightarrow I_o = \frac{V_o - 0}{20k\Omega}$$

$$I_o = \frac{2.4V}{20k\Omega}$$

$$\rightarrow \boxed{I_o = .12mA}$$