
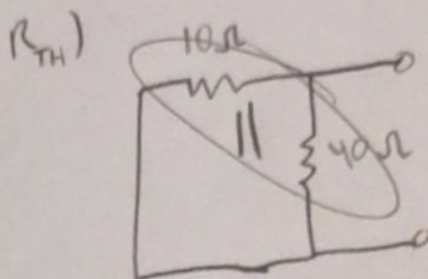
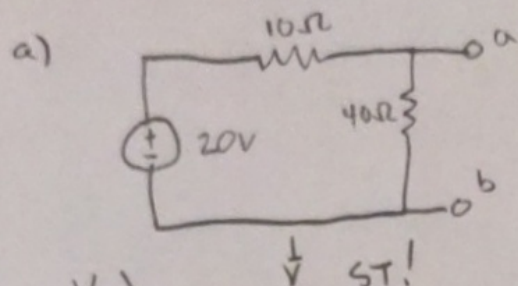
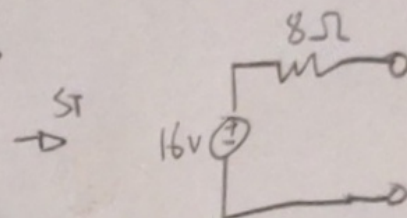
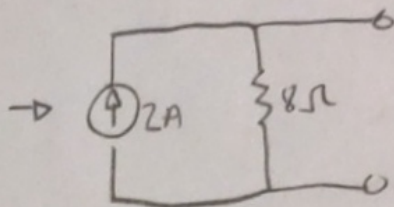




7.1) Find R_{TH} and V_{TH} 

$$R_{TH} = \frac{10\Omega \cdot 40\Omega}{50\Omega}$$

$$R_{TH} = 8\Omega$$

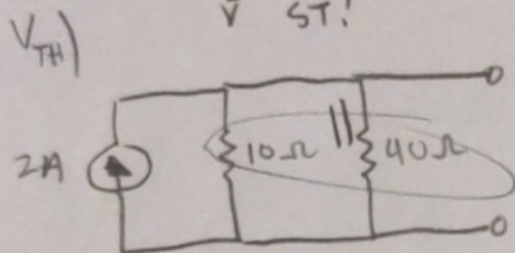


$$V_{TH} = 16V$$

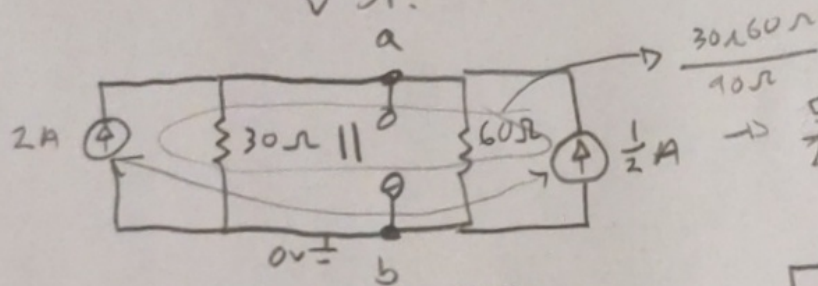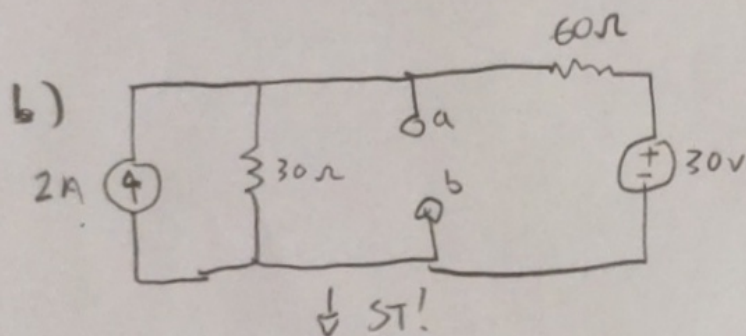



$$R_{TH} = 20\Omega$$

$$V_{TH} = 50V$$

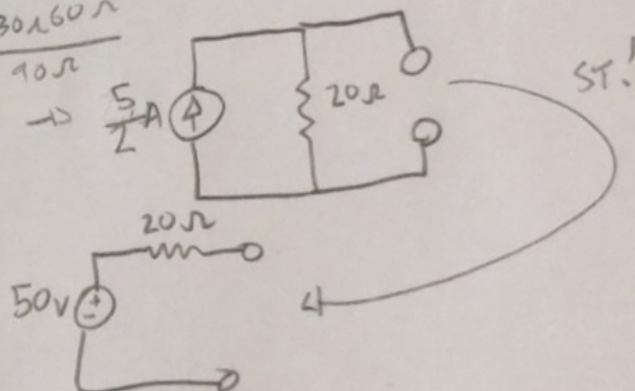





Chris Hunt

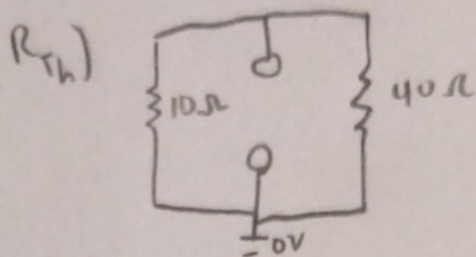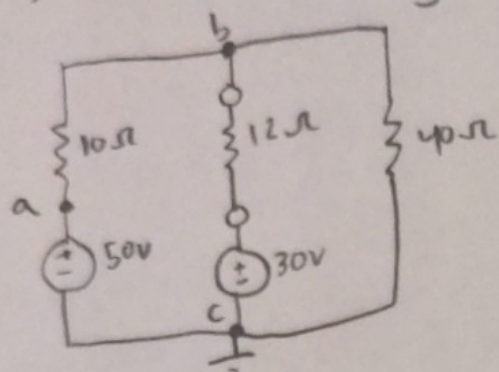7.2) Solve for I using Thevenin equivalent as seen by the 12Ω resistor



$$R_{Th} = \frac{40\Omega}{50\Omega}$$

$$R_{Th} = 8\Omega$$

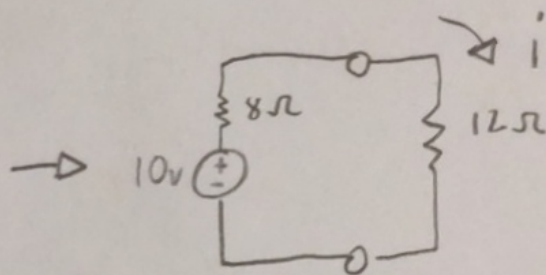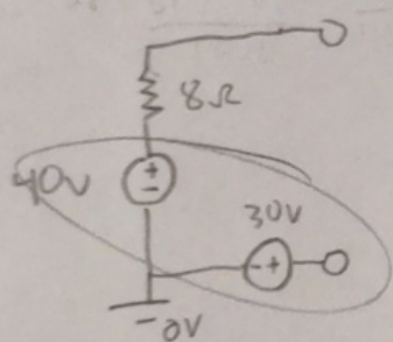
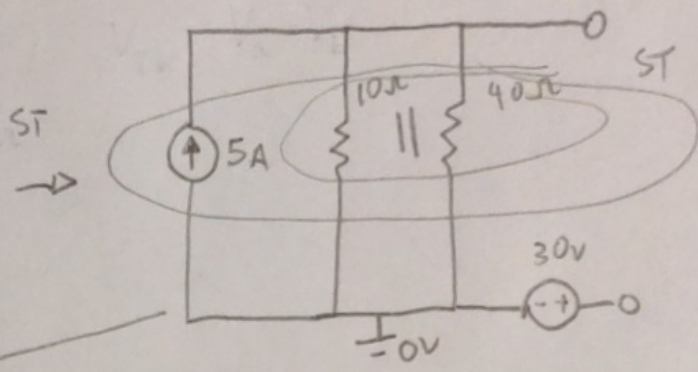
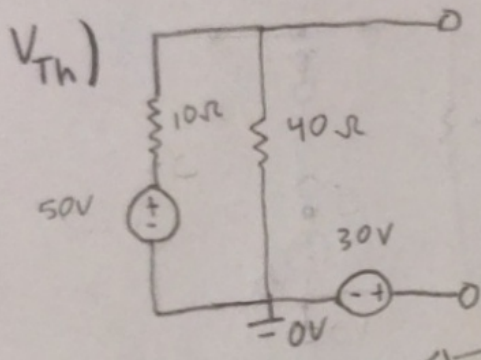


$$I = \frac{10V}{8\Omega + 12\Omega}$$



$$I = 0.5 A$$

Chris Hunt

7.3) Find Norton's Theorem Equivalent

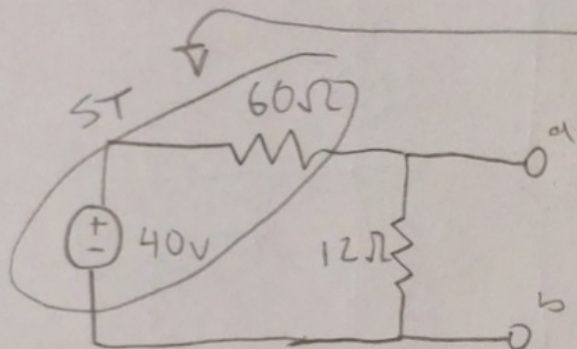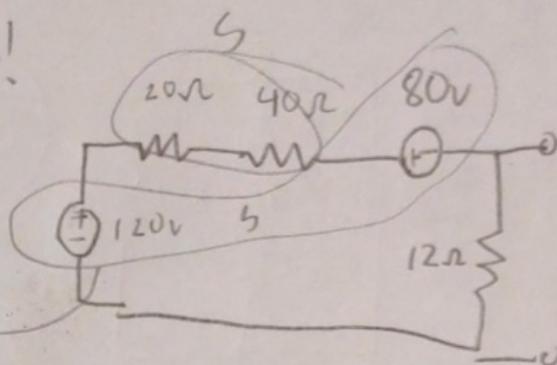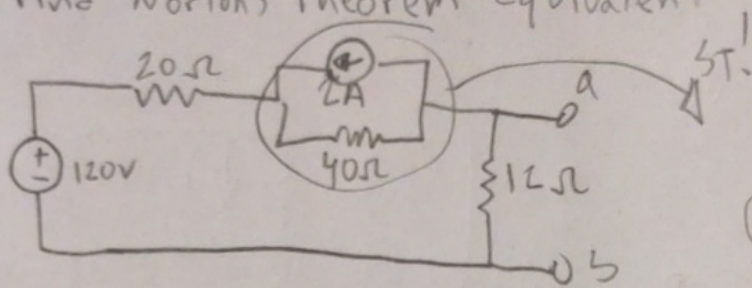


$$\rightarrow \frac{2}{3} A$$

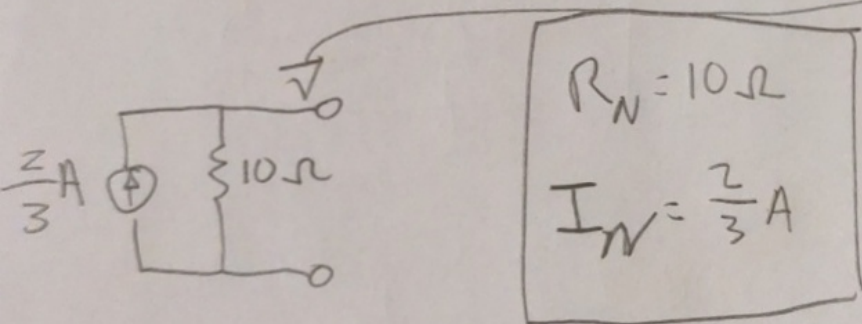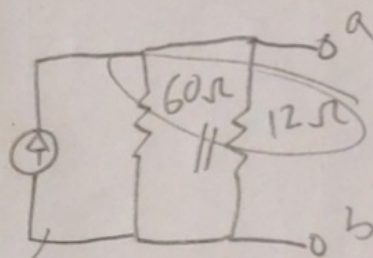


Chris Hunt

7.4)

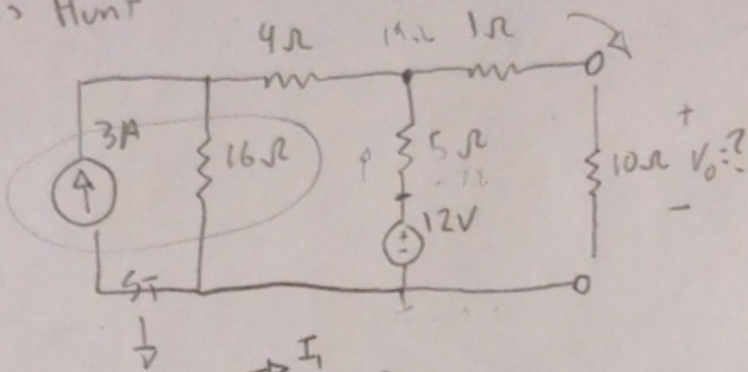


R_{TH})

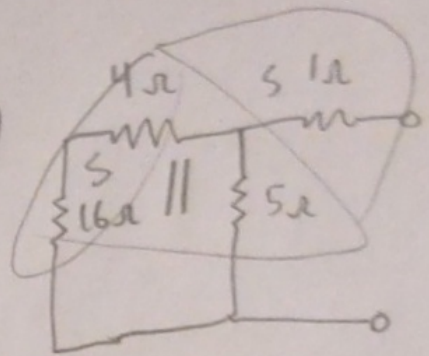

$$R_{TH} = ((16\Omega \cdot 4\Omega) \parallel 5\Omega) + 1\Omega$$

$$R_{TH} = 5\Omega$$

V_{TH})

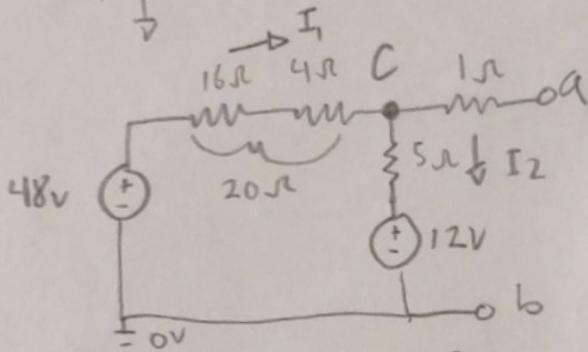


$$V_c = V_o = V_{TH}$$

node c) $\left(\frac{48V - V_c}{20\Omega} = \frac{V_c - 12V}{5\Omega} \right) 20\Omega$

$$48V - V_c = 4V_c - 48$$
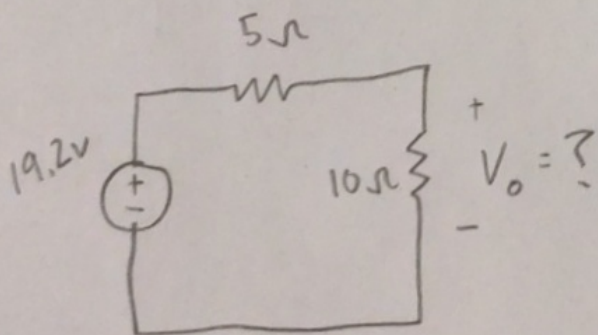
$$96V = 5V_c \rightarrow V_c = 19.2V = V_{TH}$$




$$V_o = 19.2V \left(\frac{10\Omega}{15\Omega} \right)$$

$$V_o = 12.8V$$

Chris Hunt

7.5) Find V_0

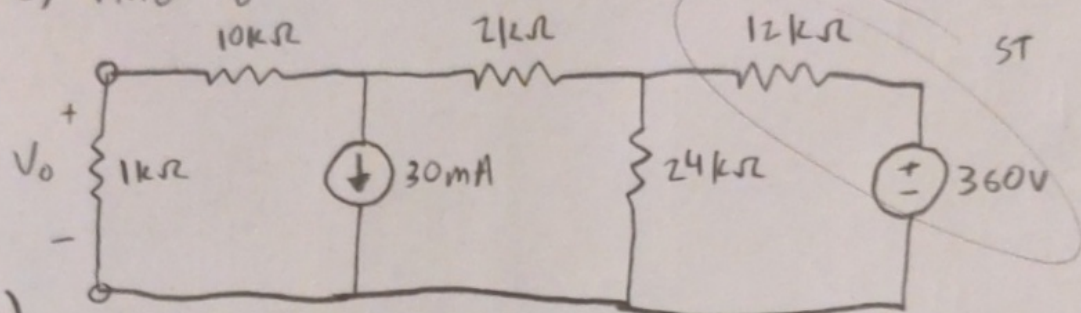




R_N)

$$R_N = ((12k\Omega \parallel 24k\Omega) + 2k\Omega + 10k\Omega)$$



$$R_N = 20k\Omega$$




I_N)

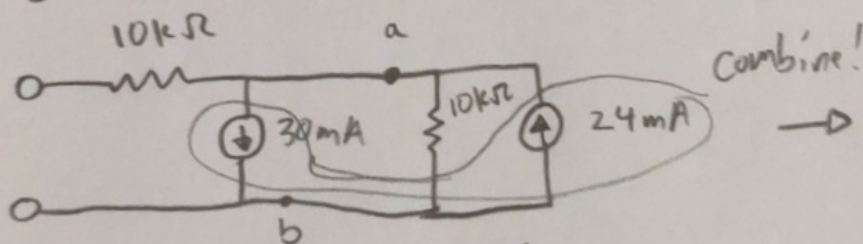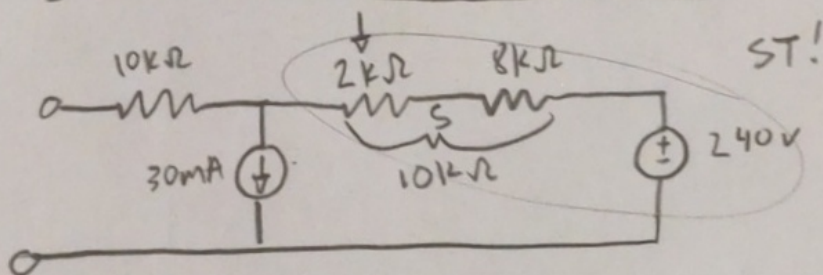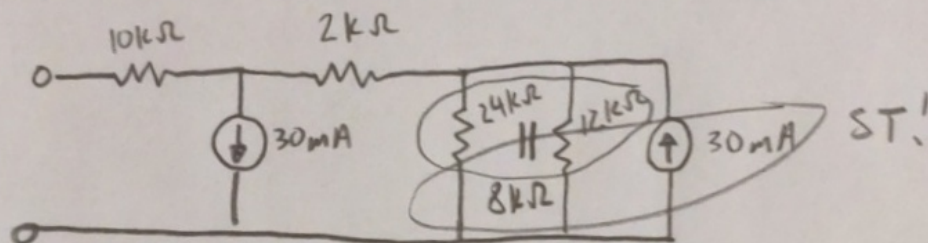

Combine!

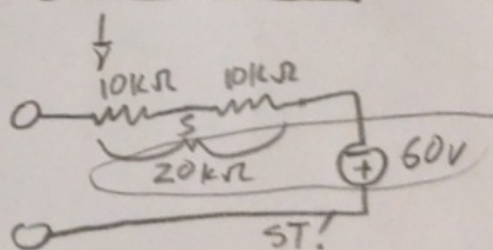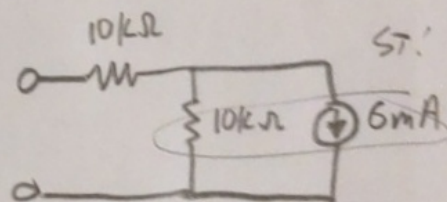


$$I_N = 3mA$$

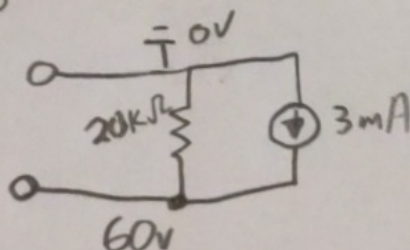

$$V_0 = -60V$$


Chris Hunt

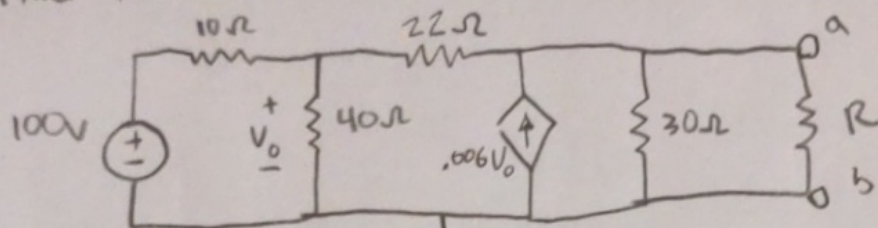7.6) Find the maximum power transferred to the resistor R



$$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$$

R_{TH}

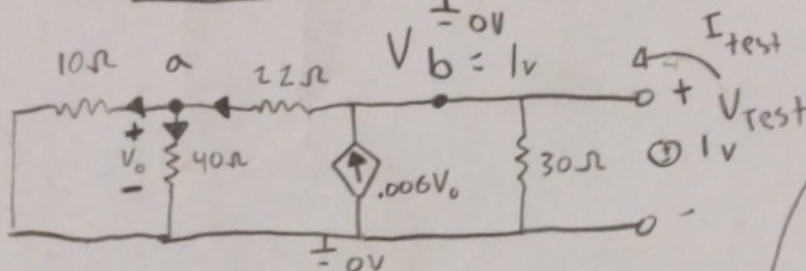

$$R_{TH} = \frac{V_{Test}}{I_{test}}$$




$$R_{TH} = \frac{1V}{.04417A}$$

$$R_{TH} = 22.64\Omega$$

node a) $\left(\frac{1V - V_a}{22\Omega} = \frac{V_a}{10\Omega} + \frac{V_a}{40\Omega} \right) 880\Omega$

$$40V - 40V_a = 88V_a + 22V_a + 40V_a$$
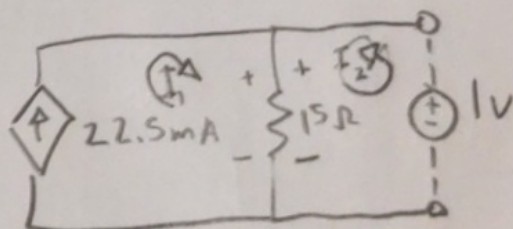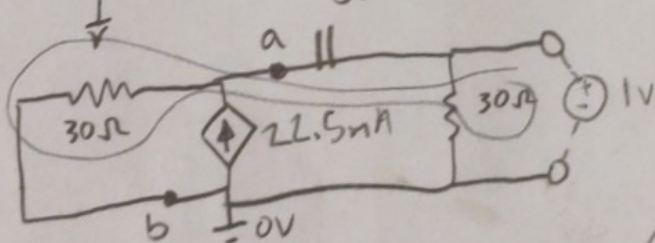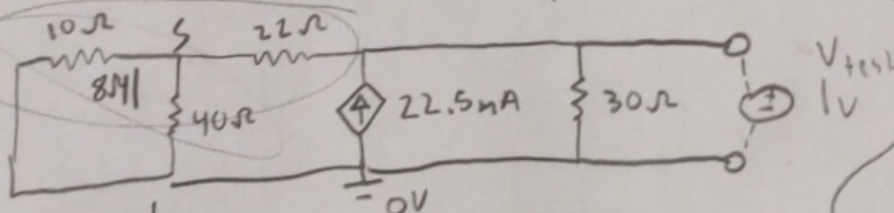
$$40V = 150V_a \rightarrow V_a = \frac{15}{4}V = V_o$$



mesh I_1) $i_1 = 22.5mA$

Mesh I_2) $(1V + 15\Omega(i_2 + i_1) = 0) \frac{1}{15}$
 $-1A + 15i_2 + 337.5mA = 0$


$$15I_2 = 662.5mA$$

$$I_2 = 44.17mA$$

V_{TH} on next page

Chris Hunt

7.6) V_{Th}

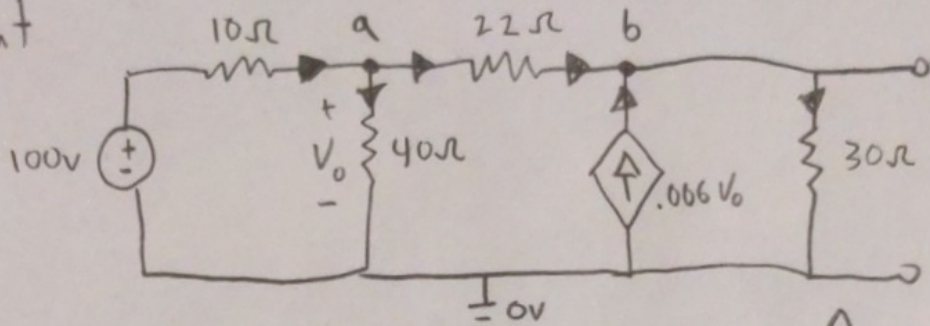

$$\textcircled{a) \left(\frac{100V - V_a}{10\Omega} = \frac{V_a}{40\Omega} + \frac{V_a - V_b}{22\Omega} \right) 880\Omega}$$

$$8800V - 88V_a = 22V_a + 40V_a - 40V_b$$

$$150V_a - 40V_b = 8800V$$

$$\begin{bmatrix} 150 & -40 \\ -26.04 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8800 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow A^{-1}b = X$$

$$\textcircled{b) \left(\frac{V_b - V_a}{22\Omega} + 0.006V_a = \frac{V_b}{30\Omega} \right) 660\Omega}$$

$$30V_b - 30V_a + 3.96V_a = 22V_b$$

$$-26.04V_a + 8V_b = 0$$

Something happens at this point that I can't solve.

Found through LTspice

$$V_{Th} = 46.39V \quad R_{Th} = 22.64\Omega$$

$$P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

$$P_{max} = 23.76W$$